

Hardware-Systeme im SoSe 2020 Protokoll zum Praktikum

VISCY-Prozessor- Teil 3

Gruppenmitglieder: **V**annessa **K**emeni **K**abiwo
Thibaut **T**EMKENG
Niko **M**aximiliam **M**azanec

1 Vollständiges Steuerwerk.

1.1 Zustandsübergangsdiagramm.

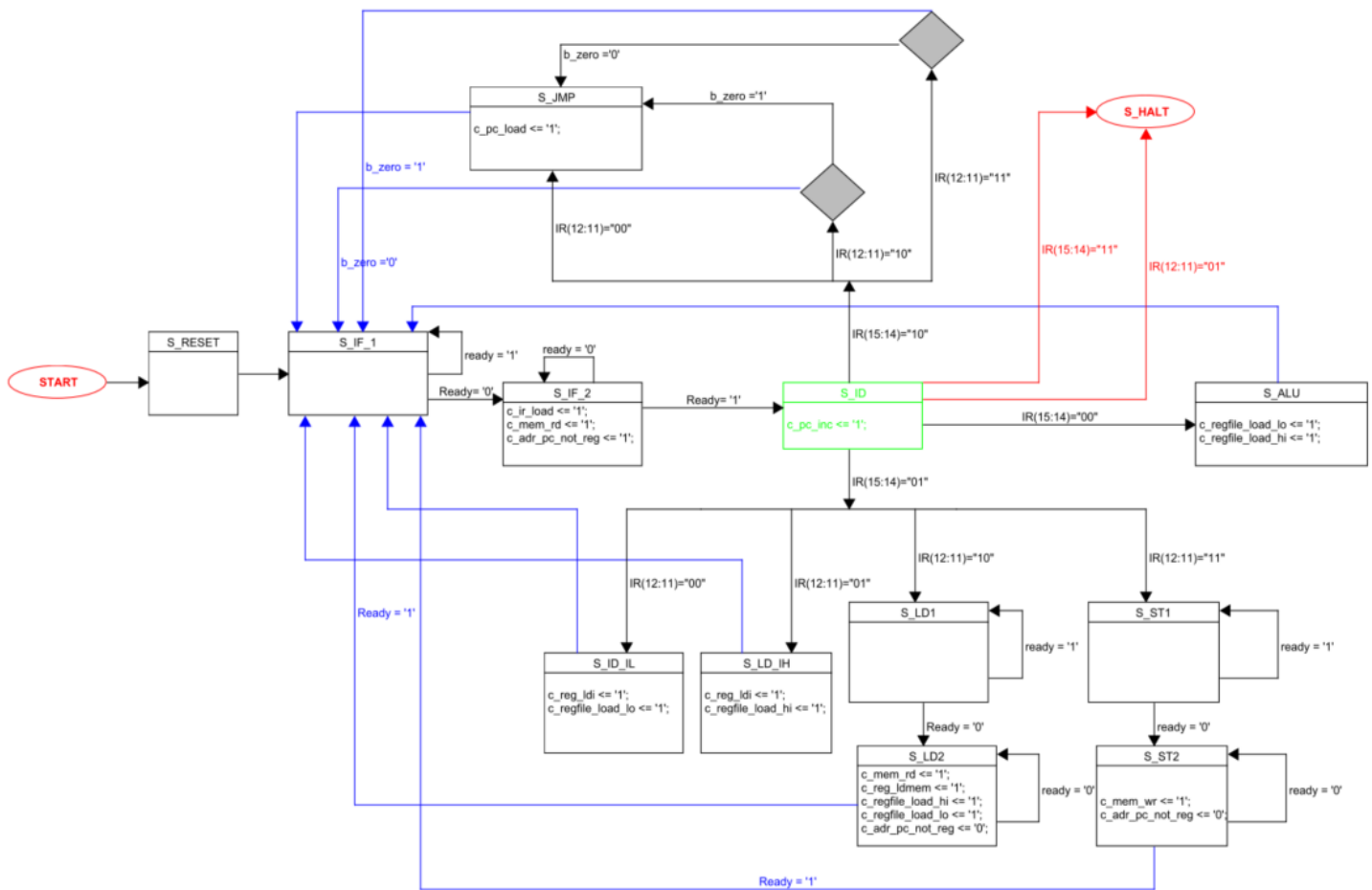


Abbildung 1: Zustandsdiagramm

1.2 VHDL Code des Steuerwerks.

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity CONTROLLER is
    port (
        clk, reset: in std_logic;
        ir: in std_logic_vector(15 downto 0); -- Befehlswort
        ready, zero: in std_logic;           -- weitere Statussignale
        c_reg_ldmem, c_reg_ldi,               -- Auswahl beim Register-Laden
        c_regfile_load_lo, c_regfile_load_hi, -- Steuersignale Reg.-File
        c_pc_load, c_pc_inc,                  -- Steuereingänge PC
        c_ir_load,                            -- Steuereingang IR
        c_mem_rd, c_mem_wr,                   -- Signale zum Speicher
        c_addr_pc_not_reg: out std_logic      -- Auswahl Adress-Quelle
    );
end CONTROLLER;

architecture RTL of CONTROLLER is
    --Aufzählung fuer den Zustand
    type t_state is (s_reset, s_if1, s_if2, s_id, s_alu, s_ldil, s_ldih,
        s_halt, s_ld1, s_ld2, s_st1, s_st2, s_jmp);
    signal state, next_state: t_state;

begin
    --Zustandsregister
    process (clk) --(nur) Taktsignal in Sensitivitaetsliste

```

```

begin
    if rising_edge (clk) then
        if reset = '1' then
            state <= s_reset;
        else
            state <= next_state;
        end if;
    end if;
end process;

--prozess fuer die uebergangs- und Ausgabefunktion
process (state, ready, zero, ir)
begin
    --Default-werte fuer alle Ausgngssignale
    c_regfile_load_lo <= '0';
    c_regfile_load_hi <= '0';
    c_adr_pc_not_reg <= '0';
    c_mem_rd <= '0';
    c_mem_wr <= '0';
    c_ir_load <= '0';
    c_pc_load <= '0';
    c_pc_inc <= '0';
    c_reg_ldmem <= '0';
    c_reg_ldi <= '0';

    --Zustandsabhaengige Belegung
    -- eigentliche Automaten-Logik
    next_state <= state;
    case state is
        when s_reset =>
            next_state <= s_if1;
        when s_if1 =>
            if ready = '0' then
                next_state <= s_if2;
            end if;
        when s_if2 =>
            c_mem_rd <= '1';
            c_ir_load <= '1';
            c_adr_pc_not_reg <= '1';
            if ready = '1' then
                next_state <= s_id;
            end if;
        when s_id =>
            c_pc_inc <= '1';
            if (ir(15 downto 14) = "00") then
                next_state <= s_alu;
            elsif (ir(15 downto 14) = "01") then
                if (ir(12 downto 11) = "00") then
                    next_state <= s_ldil;
                elsif (ir(12 downto 11) = "01") then
                    next_state <= s_ldih;
                elsif (ir(12 downto 11) = "10") then
                    next_state <= s_ldl;
                elsif (ir(12 downto 11) = "11") then
                    next_state <= s_stl;
                else
                    next_state <= s_halt;
                end if;
            elsif (ir(15 downto 14) = "10") then
                if (ir(12 downto 11) = "00") then
                    next_state <= s_jump;
                elsif (ir(12 downto 11) = "10") then
                    if(zero = '1') then
                        next_state <= s_jump;
                    else
                        next_state <= s_if1;
                    end if;
                elsif (ir(12 downto 11) = "11") then
                    if(zero = '0') then
                        next_state <= s_jump;
                    else
                        next_state <= s_if1;
                    end if;
                end if;
            end if;
        end case;
    end process;
end

```

```

                                end if;

                                else
                                    next_state <= s_halt;
                                end if;
                            else
                                next_state <= s_halt;
                            end if;

                        when s_alu =>
                            next_state <= s_if1;
                            c_regfile_load_hi <= '1';
                            c_regfile_load_lo <= '1';
                        when s_ldih =>
                            c_reg_ldi <= '1';
                            next_state <= s_if1;
                            c_regfile_load_hi <= '1';
                        when s_ldil =>
                            c_reg_ldi <= '1';
                            next_state <= s_if1;
                            c_regfile_load_lo <= '1';

                        when s_ld1 =>
                            if ready = '0' then
                                next_state <= s_ld2;
                            end if;
                        when s_ld2 =>
                            c_mem_rd <= '1';
                            c_reg_ldmem <= '1';
                            c_addr_pc_not_reg <= '0';
                            c_regfile_load_hi <= '1';
                            c_regfile_load_lo <= '1';
                            if ready = '1' then
                                next_state <= s_if1;
                            end if;

                        when s_st1 =>
                            if ready = '0' then
                                next_state <= s_st2;
                            end if;
                        when s_st2 =>
                            c_mem_wr <= '1';
                            c_addr_pc_not_reg <= '0';
                            if ready = '1' then
                                next_state <= s_if1;
                            end if;
                        when s_jump =>
                            c_pc_load <= '1';
                            next_state <= s_if1;
                        when s_halt =>
                            next_state <= s_halt;
                        when others =>
                            next_state <= s_reset;
                    end case;
                end process;
end RTL;

```

end RTL;

1.3 Kommentierter Assembler Code von allen VISCY-CPU Befehlen.

```

.org 0x0000 ; alles folgende start ab Adresse 0
.start
ldil        r1, 1
ldih        r1, 0
; xor 0x100 =0

xor:
ldil        r7, 0x00
ldih        r7, 0x01 ; r7:=0x0100
xor         r0, r7, r7; r0:=0
st          [r7], r0 ; speichern r0 in adresse r7

;sal 0x101 = 0x10=16

sal:
ldil        r0, 0x08; ; ro:= 0x08
add         r7, r7, r1; Zieladresse erhoehen
sal         r0, r0; shift nach links

```

```

    st                [r7], r0; speichern von r0 in der Adresse r7

; sar 0x102= 0x08
sar:
    ld                r2, [r7]; Laden des Wertes von der Speicheradresse r7 in r2
    sar               r0, r0; shift nach rechts
    add               r7, r7, r1; Zieladresse erhoehen
    st                [r7], r0 ; speichern von r0 in der adresse r7

; sub 0x103= 0xf00f -0x0ff0 = 0xE01F
sub:
    ldil             r0, 0x0f ;
    ldih             r0, 0xf0; r0 :=0xf00f
    ldil             r2, 0xf0
    ldih             r2, 0x0f; r2:=0x0ff0
    sub               r0, r0, r2; r0:= r0-r2
    add               r7, r7, r1; Zieladresse erhoehen
    st                [r7], r0; speichern von r0 in der Adresse r7

; not 0x104= 0xf00f
not:
    not              r0, r2 ; r0:= not r2
    add               r7, r7, r1; Zieladresse erhoehen
    st                [r7], r0;speichern von r0 in der Adresse r7

; and 0x105= 7
and:
    ldih             r2, 0 ;
    ldil             r2, 7 ; r2 := 7
    ldih             r3, 0xFF
    ldil             r3, 0xFF; r3 := 0xFFFF;
    and              r0, r2, r3 ; r0:= r2 and r3
    add               r7, r7, r1; Zieladresse erhoehen
    st                [r7], r0 ;speichern von r0 in der Adresse r7

; or 0x106 = 0xffff
or:
    ldil             r0, 0xAA
    ldih             r0, 0xAA ; r0:= 0xAAAA
    ldil             r2, 0x55
    ldih             r2, 0x55 ; r2:= 0x5555
    or                r0, r0, r2; r0 := r0 or r2
    add               r7, r7, r1 ; Zieladresse erhoehen
    st                [r7], r0 ; speichern von r0 in der Adresse r7

; jmp|jz 0x107 = 5+4+3+2+1=15=0x0000f
    ldil             r2, 0x05
    ldih             r2, 0x00 ; r2:= 0x0005
    xor               r0, r0, r0 ; r0 := r0 xor r0
    ldil             r4, end & 255 ; r4:= end(Adresse)
    ldih             r4, end >> 8
    ldil             r3, loop & 255 ; r3:= loop (Sprungadresse)
    ldih             r3, loop >> 8
loop:
    jz                r2, r4; spring auf end when r2 :=0
    add               r0, r0, r2; Zieladresse erhoehen
    sub               r2, r2, r1; r2:=r2-1 ; Schleifenzaehler erniedrigen

    jmp              r3 ; spring nach loop
end:
    add               r7, r7, r1 ;Zieladresse erhoehen
    st                [r7], r0 ; speichern von r0 in der Adresse r7

; jnz 0x108 =2+1=0x0003
    ldil             r2, 0x02
    ldih             r2, 0x00 ; r2:= 0x0002
    xor               r0, r0, r0 ; r0:=0
loop1:
    add               r0, r0, r2 ; r0 := r0+r2
    sub               r2, r2, r1; r2:= r2+r1
    ldil             r3, loop1 & 255 ; r3:= loop (Sprungadresse)
    ldih             r3, loop1 >> 8
    jnz              r2, r3 ; spring nach loop falls r2!=0

    add               r7, r7, r1 ;Zieladresse erhoehen

```

```

st                [r7], r0 ; speichern von r0 in der Adresse r7
halt              ;prozessor anhalten

.org 0x0100
.res 16
.end
```

1.4 Screenshot von Gtksave.

 


Abbildung 2: Gtktwave vom Befehlssatz

Da die Gtktwave-Form nicht übersichtlich ist, haben wir für jede Durchführung von Befehlssatz die Ergebnis in den Speicher angelegt. Für jeder Befehlssatz haben wir eine Label in Assembler-Code gemacht.

1.5 Screenshot des Schaltbildes ('xsch')

Anzahl Flipflops: 4
maximale Verzögerungszeit: Konsole: 2802 ps XSCH: 2235 ps

2 IC-Layout

2.1 Komplettes Chip

2.2 Standardzell-Bereich

3 Inbetriebnahme der PCU

3.1 Statistik

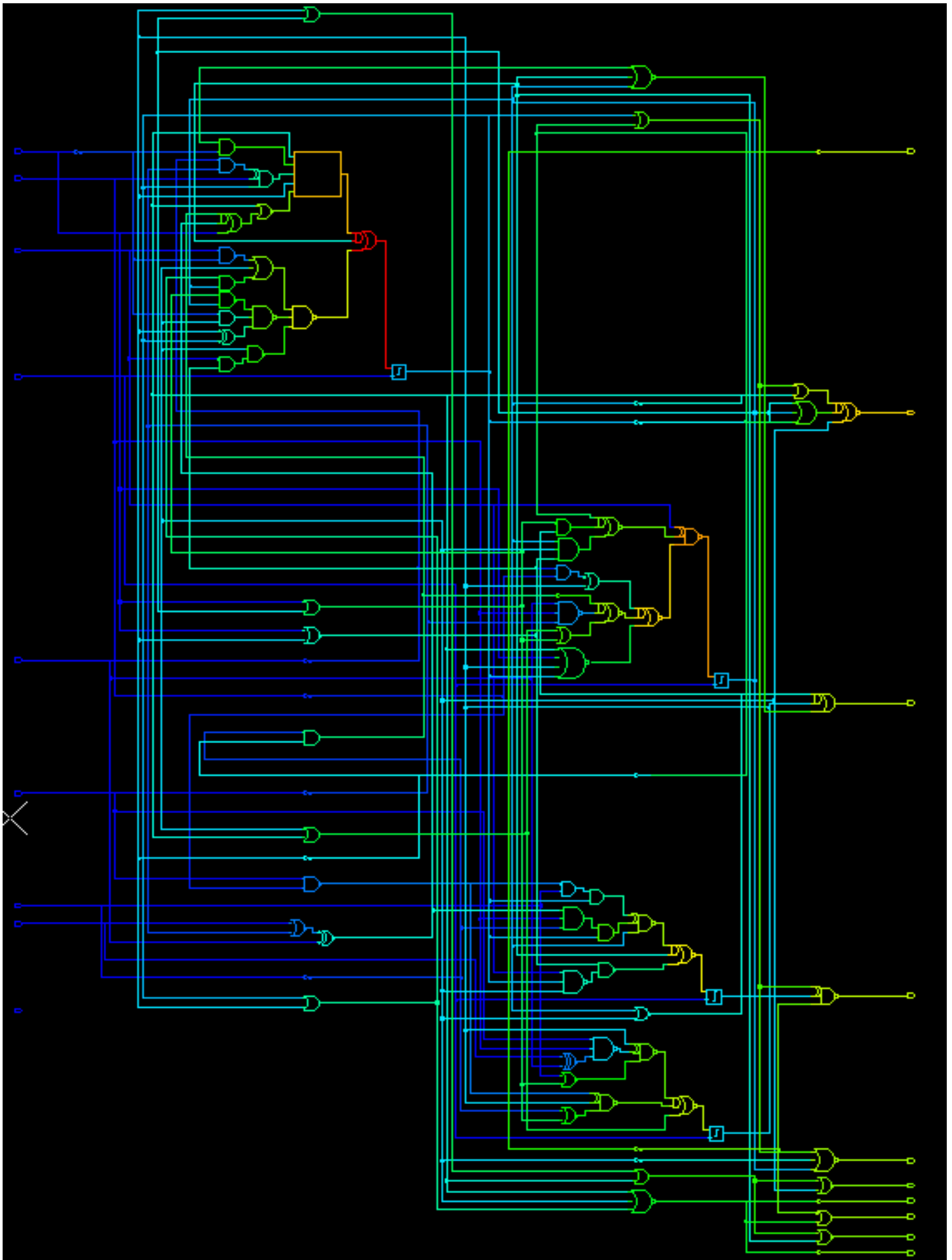


Abbildung 3: Steuerwerk Synthese

 


Abbildung 4: Chip Layout

 


Abbildung 5: Standardzell-Bereich

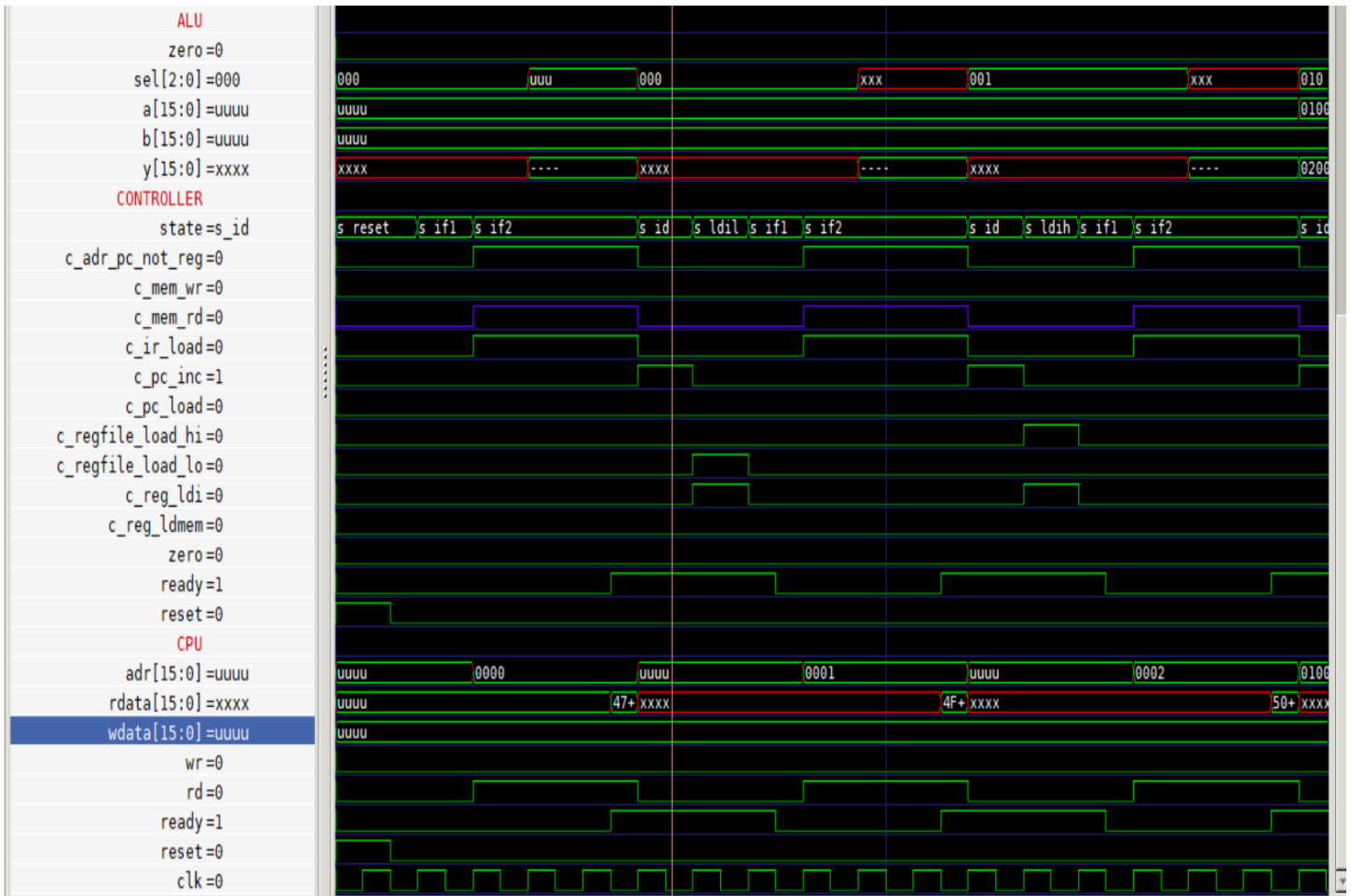


Abbildung 6: Die ersten drei Befehle

 


Abbildung 7: Der letzten drei Befehle (inklusive "halt")

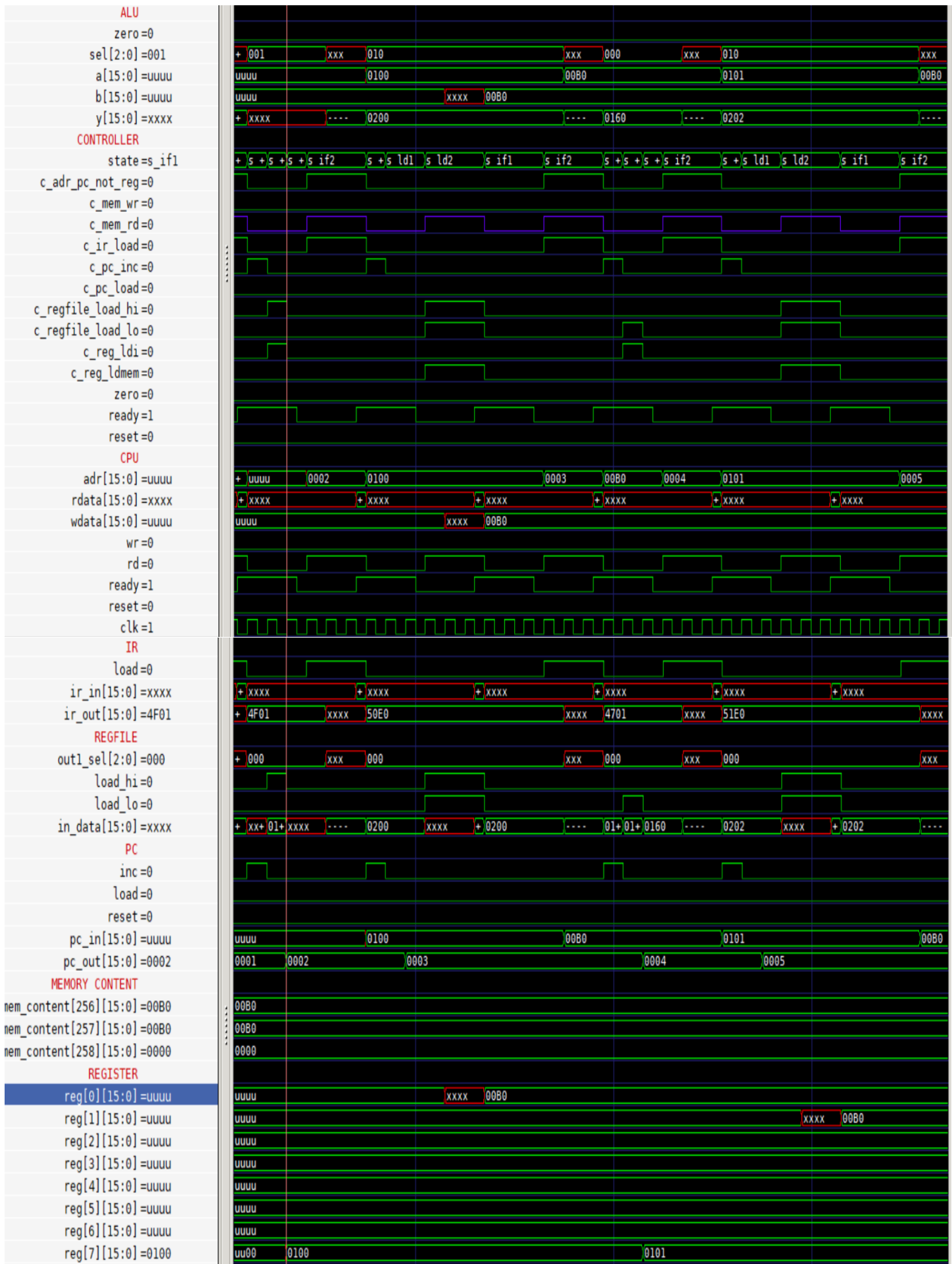


Abbildung 8: Befehle, die die Quelloperanden aus dem Speicher lesen